

# Lab 1

## Priority Encoder

Input								Binary Output		
D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	Q2	Q1	Q0
0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
0	0	0	0	0	0	1	x	1	1	0
0	0	0	0	0	1	x	x	1	0	1
0	0	0	0	1	x	x	x	1	0	0
0	0	0	1	x	x	x	x	0	1	1
0	0	1	x	x	x	x	x	0	1	0
0	1	x	x	x	x	x	x	0	0	1
1	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0

The output counts how many zeros are there in the input

$$Q_0 = \sum(1, 2, 4, 6)$$

$$Q_0 = (\overline{D_7} \overline{D_6} \overline{D_5} \overline{D_4} \overline{D_3} \overline{D_2} \overline{D_1} D_0 + \overline{D_7} \overline{D_6} \overline{D_5} \overline{D_4} \overline{D_3} D_2 + \overline{D_7} \overline{D_6} \overline{D_5} D_4 + \overline{D_7} D_6)$$

$$Q_0 = (\overline{D_7} \overline{D_5} \overline{D_3} \overline{D_1} D_0 + \overline{D_7} \overline{D_5} \overline{D_3} D_2 + \overline{D_7} \overline{D_5} D_4 + \overline{D_7} D_6)$$

$$Q_0 = (\overline{D_7} (\overline{D_5} (\overline{D_3} \overline{D_1} D_0 + \overline{D_3} D_2 + D_4) + D_6))$$

Similarly:

$$Q_1 = \sum(0, 1, 4, 5)$$

$$Q_1 = (\overline{D_7} \overline{D_6} \overline{D_5} \overline{D_4} \overline{D_3} \overline{D_2} \overline{D_1} D_0 + \overline{D_7} \overline{D_6} \overline{D_5} \overline{D_4} \overline{D_3} D_2 + \overline{D_7} \overline{D_6} \overline{D_5} D_4 + \overline{D_7} \overline{D_6} D_5)$$

$$Q_1 = (\overline{D_7} \overline{D_6} \overline{D_3} \overline{D_2} D_0 + \overline{D_7} \overline{D_6} \overline{D_3} D_2 + \overline{D_7} \overline{D_6} D_4 + \overline{D_7} \overline{D_6} D_5)$$

$$Q_1 = (\overline{D_7} (\overline{D_6} (\overline{D_3} \overline{D_2} (D_0 + D_2) + D_4 + D_5)))$$

And

$$Q_1 = \sum(0, 1, 2, 3)$$

$$Q_1 = (\overline{D_7} \overline{D_6} \overline{D_5} \overline{D_4} \overline{D_3} \overline{D_2} \overline{D_1} D_0 + \overline{D_7} \overline{D_6} \overline{D_5} \overline{D_4} \overline{D_3} \overline{D_2} D_1 + \overline{D_7} \overline{D_6} \overline{D_5} \overline{D_4} \overline{D_3} D_2 + \overline{D_7} \overline{D_6} \overline{D_5} \overline{D_4} D_3)$$

$$Q_1 = (\overline{D_7} \overline{D_6} \overline{D_5} \overline{D_4} D_0 + \overline{D_7} \overline{D_6} \overline{D_5} \overline{D_4} D_1 + \overline{D_7} \overline{D_6} \overline{D_5} \overline{D_4} D_2 + \overline{D_7} \overline{D_6} \overline{D_5} \overline{D_4} D_3)$$

$$Q_1 = (\overline{D_7} \overline{D_6} \overline{D_5} \overline{D_4} (D_0 + D_1 + D_2 + D_3))$$

Test Bench

